

Margaritescu Vlad  
333AC

Pentru a rezolva Tema0 am implementat 11 Full Adders pe 1 bit si le-am legat in cascada.